



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**
Oznaczenie arkusza: **E.06-01-16.08**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Instalacja domofonowa typu duplex

1	Końce wszystkich żył przewodu YTDY 6x0,5 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm						
2	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości						
3	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² nie wysuwają się spod zacisków						
4	Połączenia między kasetą rozmowną i zasilaczem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą						
5	Połączenia między unifonem i elektrozaczepek wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą						
6	Z listwy zaciskowej przewodem YDYP2x1mm ² doprowadzone jest napięcie 230 V do zasilacza						
7	Potencjometry P1 i P2 wyregulowane tak, że jakość dźwięku jest zadowalająca						
8	Po wywołaniu rozmowy w słuchawce nie słychać pisków						
9	Po wywołaniu rozmowy rozmowa jest dobrze słyszalna						

Rezultat 2: Instalacja plafoniery

1	Końce żył przewodu YDYP 2x1 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm						
2	Żyły przewodu YDYP 2x1 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków						
3	Połączenia między plafonierą a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYP 2x0,75 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym						
4	Połączenia między wyłącznikiem zmierzchowym a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYP 2x1 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym						
5	Lampa plafonierzy świeci w pozycji „maksymalne oświetlenie”						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przebieg montażu instalacji domofonowej i plafoniery							
1	Zdający włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN						
2	Zdający posługiwał się nożem monterskim (przyrządem do ściągania izolacji) w sposób bezpieczny						
3	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy i po zakończenia zadania posprzątał stanowisko						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis