



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2013
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

		Numer stanowiska						
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny			Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Instalacja domofonowa typu duplex								
1	Końce wszystkich przewodów są odizolowane na długości ok.6÷8 mm							
2	Przewody mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków.							
3	Połączenia między kasetą rozmowną, zasilaczem, unifonem i elektrozaczepem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą.							
4	Napięcie 230 V do zasilacza doprowadzone z listwy zaciskowej przewodem YDYp2x0,75mm ²							
5	Potencjometry P1 i P2 wyregulowane tak, że jakość dźwięku jest zadowalająca.							
6	Po wywołaniu rozmowy w słuchawce nie słyszeć pisków i rozmowa jest dobrze słyszalna.							
Rezultat 2: Instalacja plafoniery								
1	Połączenia między plafonierą, a wyłącznikiem zmierzchowym i listwą zasilającą wykonane przewodem przewodu YDYp 2x0,75 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym.							
2	Przewody mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków. Końce przewodów są odizolowane na długości ok.6÷8 mm.							
3	Lampa plafonierzy świeci w pozycji „maksymalne oświetlenie”.							
Przebieg 1: Przebieg montażu								
1	Zdający nie naruszył przepisów bhp przy podłączaniu panelu do instalacji AC 230 V - nie spowodował zagrożenia życia lub zdrowia.							
2	Zdający używał narzędzi monterskich zgodnie z ich przeznaczeniem.							
3	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy.							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis