

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych**

Oznaczenie arkusza: **E.07-01-17.06**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.07**

Numer zadania: **01**


Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schemat sterowania stycznikami załączanymi naprzemiennie

Rysunek 2.

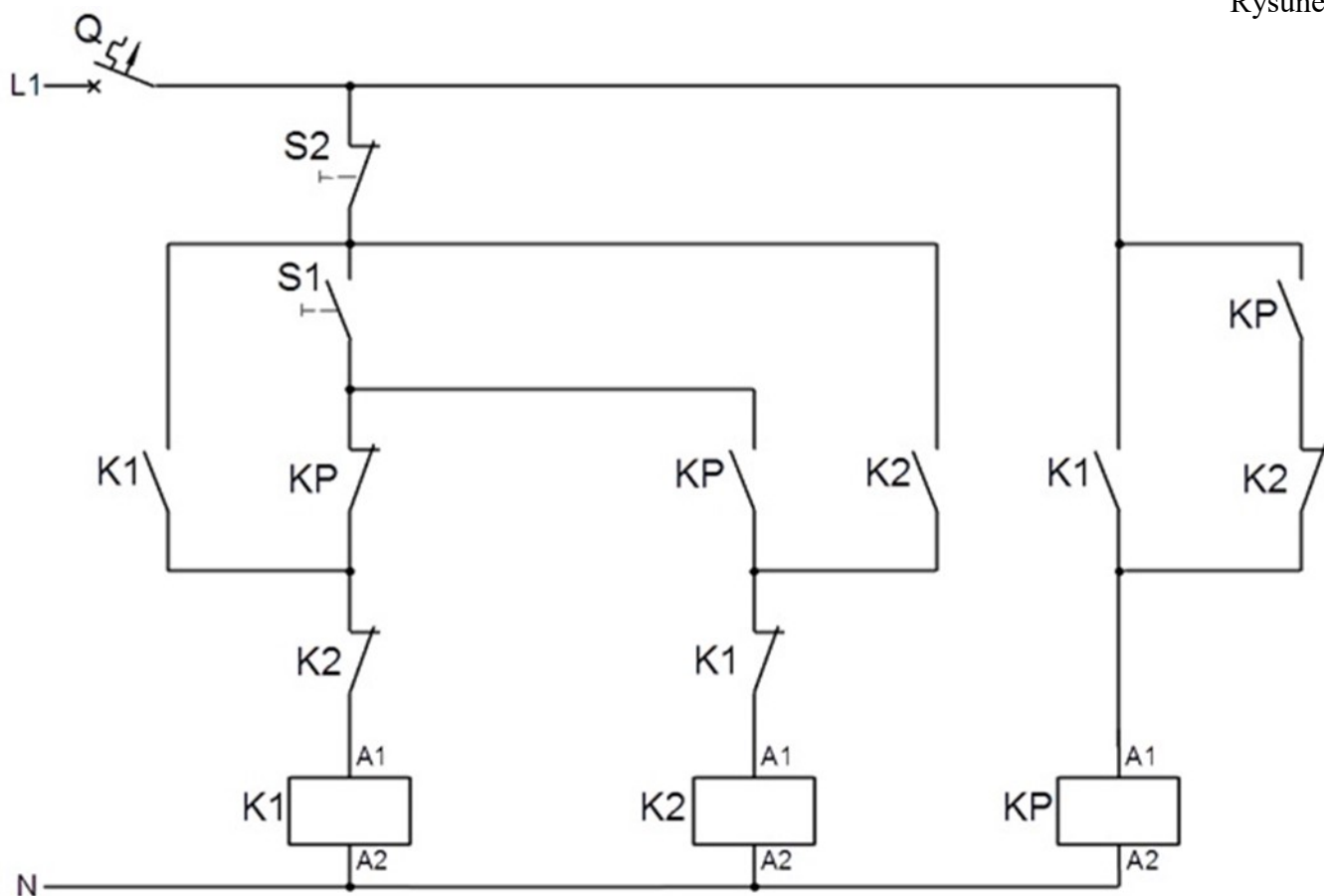

Uwaga

Na schemacie należy dorysować dwie lampki kontrolne: H1 i H2

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.