

**EGZAMIN
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
ZAWODOWE**

725[01]-0X-052

ETAP PISEMNY

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś zawiera 19 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której
 - wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu,
 - odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X,Y,Z) i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą,
 - wpisz swój numer PESEL i zakoduj go,
 - wpisz swoją datę urodzenia.
3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać **1 punkt**.
5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

CZERWIEC 2005

**Czas trwania
egzaminu
120 minut**

**Liczba punktów
do uzyskania:
z części I – 50 pkt.
z części II – 20 pkt.**


Powodzenia!

CZĘŚĆ I

Zadanie 1

Na przedstawionym schemacie ideowym zasilacza dioda Zenera ma oznaczenie


- A. D_1
- B. D_2
- C. D_3
- D. D_4

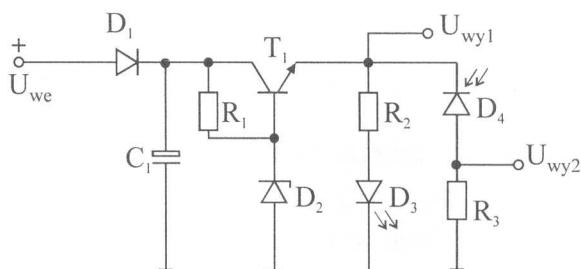

Zadanie 2

Na przedstawionym schemacie ideowym znajduje się, między innymi, symbol graficzny


- A. kondensatora elektrolitycznego.
- B. wzmacniacza operacyjnego.
- C. potencjometru.
- D. warystora.

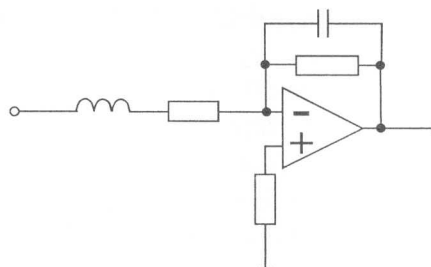

Zadanie 3

Na przedstawionym schemacie montażowym moduły M_1 i M_2 połączone są wiązką przewodów w następujący sposób:


- A. 1 z 6, 2 z 7, 3 z 5
- B. 1 z 5, 2 z 6, 3 z 7
- C. 1 z 6, 2 z 5, 3 z 7
- D. 1 z 7, 2 z 5, 3 z 6

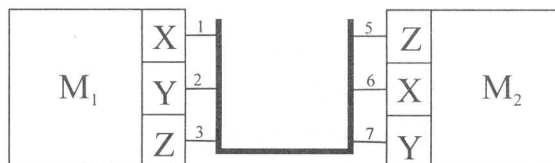

Zadanie 4

Na przedstawionym schemacie ideowym bramka NAND połączona jest z bramkami:


- A. AND, NOT i Ex-OR.
- B. AND, NOT i NOR.
- C. OR i NAND.
- D. NOR i NOT.

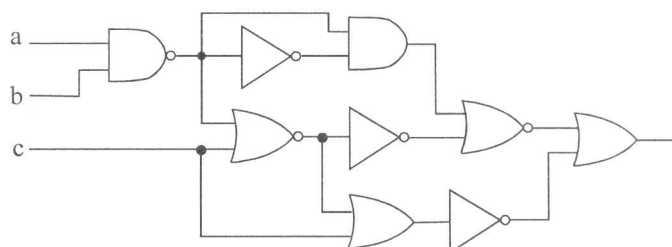

Zadanie 5

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy przetwornicy napięcia DC/DC. Blok nr 4 tej przetwornicy to


- A. filtr wygładzający.
- B. transformator.
- C. prostownik.
- D. stabilizator.

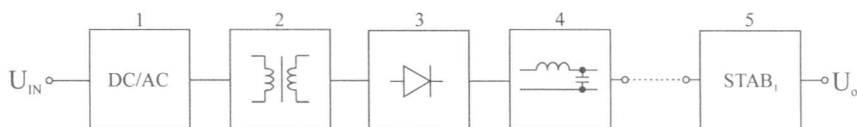

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy zasilacza ze stabilizatorem o działaniu ciągłym. Blok nr 2 tego zasilacza to

- A. filtr.
- B. stabilizator.
- C. prostownik.
- D. transformator.

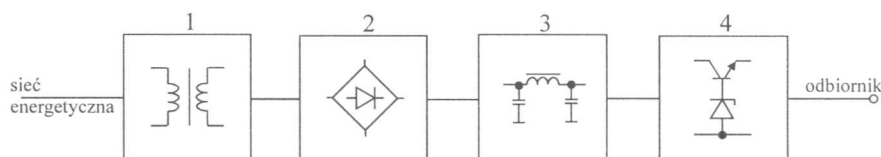

Zadanie 7


Do wyznaczenia wartości prądu płynącego przez rezystor o znanej wartości rezystancji R i przy znanym spadku napięcia U zastosujesz

- A. II prawo Kirchhoffa.
- B. I prawo Kirchhoffa.
- C. prawo Coulomba.
- D. prawo Ohma.

Zadanie 8

Do wyznaczenia wartości prądu I_4 przy znanych wartościach prądów I_1 , I_2 oraz I_3 zastosujesz

- A. prawo Ohma.
- B. prawo Faraday'a.
- C. I prawo Kirchhoffa.
- D. II prawo Kirchhoffa.

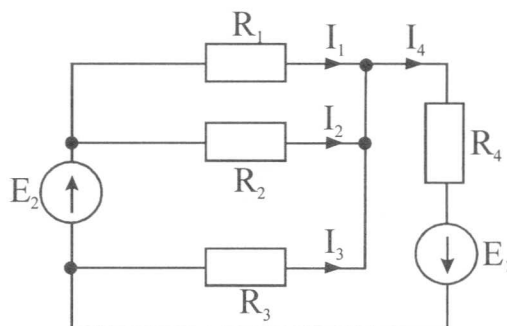

Zadanie 9

Do wyznaczenia mocy wydzielanej w rezystorze o wartości rezystancji R i spadku napięcia U na nim, wybierz najkorzystniejszy do obliczeń wzór.

- A. $P = \frac{U^2}{R}$
- B. $P = U \times I \times \cos \varphi$
- C. $P = U \times I$
- D. $P = I^2 \times R$

Zadanie 10

Do grupy przewodników prądu elektrycznego nie zaliczysz

- A. krzemu.
- B. miedzi.
- C. żelaza.
- D. złota.

Zadanie 11

Wielkością charakteryzującą pole magnetyczne i określającą jego intensywność jest

- A. natężenie pola magnetycznego.
- B. przenikalność magnetyczna.
- C. indukcja magnetyczna.
- D. siła.

Zadanie 12


Do wyznaczenia wartości napięcia indukowanego w cewce po wpływie zmian strumienia magnetycznego skojarzonego z tą cewką zastosujesz prawo

- A. Kirchhoffa.
- B. Coulomba.
- C. Faraday'a.
- D. Ohma.

Zadanie 13

Element przedstawiony na rysunku jest


- A. diodą.
- B. rezystorem.
- C. tranzystorem.
- D. kondensatorem.

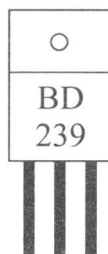

Zadanie 14

Wartość rezystancji rezystora przedstawionego na rysunku i oznaczonego kodem paskowym wynosi

- A. 270 k Ω
- B. 47 k Ω
- C. 4,7 k Ω
- D. 0,27 k Ω

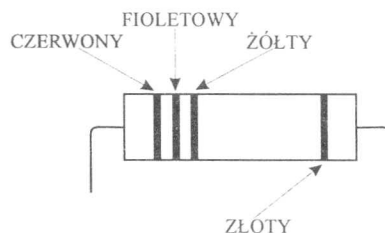

Zadanie 15

Układ scalony oznaczony symbolem $\mu A741$ jest

- A. wzmacniaczem operacyjnym.
- B. mostkiem Graetz'a.
- C. stabilizatorem napięcia.
- D. transoptorem.

Zadanie 16


Głośnik o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 200 Hz jest głośnikiem

- A. szerokopasmowym.
- B. wysokotonowym.
- C. średniotonowym.
- D. niskotonowym.

Zadanie 17

W urządzeniach odbiorczych, blok oznaczony literą A pełni funkcję


- A. separatora.
- B. mieszacza.
- C. detektora.
- D. selektora.

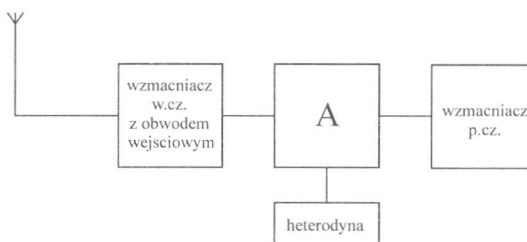

Zadanie 18

W układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku obciążenie badanego wzmacniacza stanowi


- A. generator m. cz.
- B. oscyloskop.
- C. rezystor R.
- D. zasilacz.

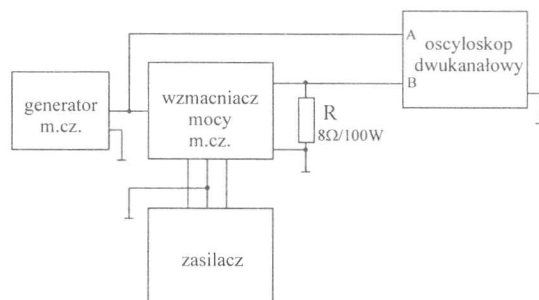

Zadanie 19

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy

- A. odbiornika telewizyjnego.
- B. odbiornika radiowego.
- C. odtwarzacza CD.
- D. magnetowidu.

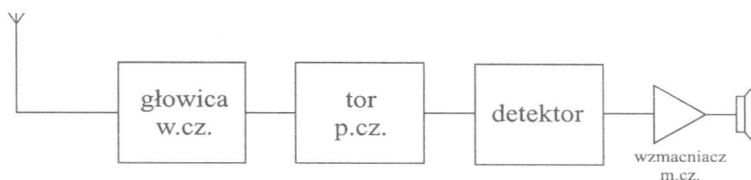

Zadanie 20


Połączenia elementów elektronicznych do ścieżek przewodzących na płytkach drukowanych należą do połączeń

- A. owijanych.
- B. lutowanych.
- C. zaciskanych.
- D. zgrzewanych.

Zadanie 21

Na rysunku przedstawiono konstrukcję połączenia

- A. owijanego.
- B. lutowanego.
- C. zaciskanego.
- D. zgrzewanego.

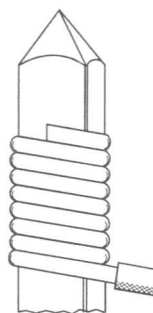

Zadanie 22

Montaż wyprowadzeń i elementów miniaturowych na płytce podłożowej w procesie wytwarzania grubowarstwowych układów hybrydowych odbywa się przed

- A. suszeniem i wypalaniem.
- B. korygowaniem rezystorów.
- C. obudowywaniem i hermetyzacją.
- D. drukowaniem ścieżek przewodzących i rezystancyjnych sitodrukarką.

Zadanie 23

Do wykonania ścieżek łączących elementy w układach hybrydowych grubowarstwowych stosuje się pasty

- A. szklkowe.
- B. rezystywne.
- C. przewodzące.
- D. dielektryczne.

Zadanie 24


Wartość prądu płynącego przez rezystor o rezystancji $1\text{ k}\Omega$ i wywołującego na nim spadek napięcia 5 V wynosi

- A. $0,2\text{ }\mu\text{A}$
- B. $0,5\text{ kA}$
- C. $2,0\text{ A}$
- D. $5,0\text{ mA}$

Zadanie 25

Rezystancja zastępcza obwodu przedstawionego na rysunku wynosi


- A. $14\text{ k}\Omega$
- B. $10\text{ k}\Omega$
- C. $8\text{ k}\Omega$
- D. $5\text{ k}\Omega$

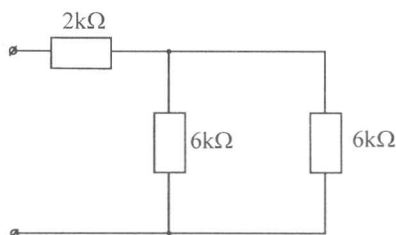

Zadanie 26

W układzie przedstawionym na rysunku największa moc wydziel się w rezystorze


- A. $1\text{ }\Omega$
- B. $1\text{ k}\Omega$
- C. $10\text{ k}\Omega$
- D. $100\text{ k}\Omega$

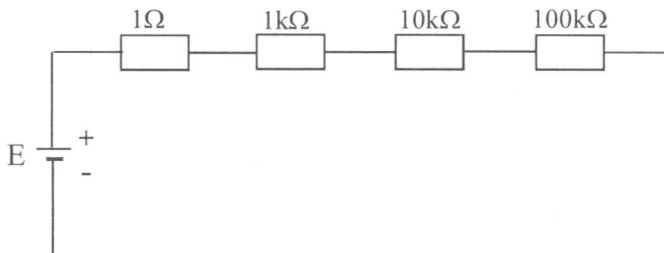

Zadanie 27

Na podstawie pomiarów napięć, których wyniki naniesiono na zamieszczonym schemacie stwierdzono, że nieprawidłowe działanie stabilizatora napięcia wynika z uszkodzenia


- A. kondensatora $C1$.
- B. diody Zenera $D1$.
- C. tranzystora $T1$.
- D. rezystora $R1$.

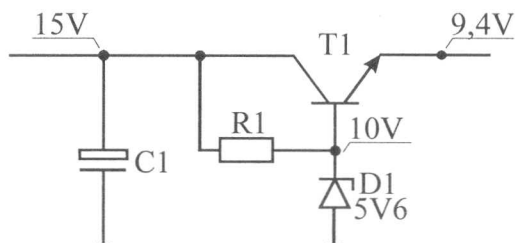

Zadanie 28

Analizując przebiegi napięcia wejściowego i wyjściowego układu przedstawionego na rysunku stwierdzisz, że


- A. nastąpiło zwarcie diody D1.
- B. nastąpiło zwarcie diody D2.
- C. kondensator C utracił pojemność.
- D. nastąpiło zwarcie uzwojenia wtórnego transformatora Tr.

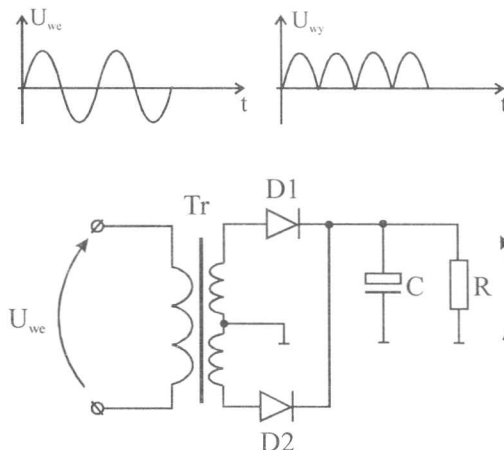

Zadanie 29

Wykorzystując zadajnik stanów logicznych na wejście układu przedstawionego na rysunku podano sygnały A, B i C. Przy pomocy wskaźnika określono poziomy logiczne w wybranych punktach układu i na ich podstawie stwierdzono, że wadliwie działa bramka

- A. OR
- B. NOT
- C. AND
- D. NAND

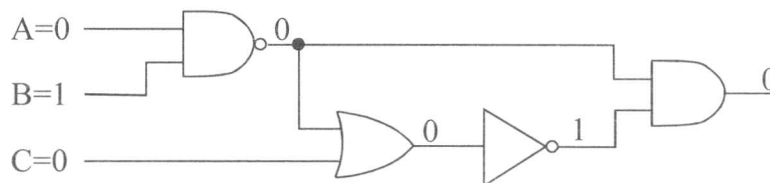

Zadanie 30

We wzmacniaczu wielkiej częstotliwości odbiornika radiowego FM zastosujesz tranzystor

- A. BF 314, $f_T = 450 \text{ MHz}$
- B. BC 807, $f_T = 100 \text{ MHz}$
- C. BC 636, $f_T = 50 \text{ MHz}$
- D. BD 245, $f_T = 3 \text{ MHz}$

Zadanie 31


Poziom sygnału z anteny wynosi $45 \text{ dB}\mu$. Aby uzyskać poziom sygnału $60 \text{ dB}\mu$ na wejściu antenowym odbiornika telewizyjnego zastosujesz wzmacniacz o wzmacnieniu

- A. 5 dB
- B. 15 dB
- C. 40 dB
- D. 60 dB

Zadanie 32

Sumaryczne wzmocnienie układu wzmacniaczy przedstawionego na rysunku powinno wynosić 65 dB. Wzmacniacz oznaczony numerem 3 powinien mieć wzmocnienie

- A. 15 dB
- B. 20 dB
- C. 25 dB
- D. 30 dB

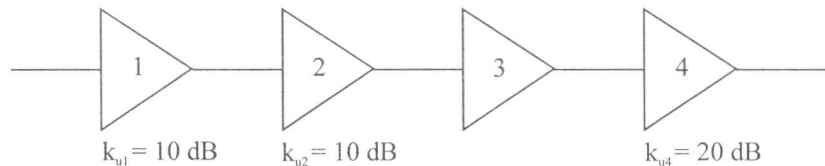

Zadanie 33

Do pomiaru indukcji magnetycznej użyjesz

- A. woltomierza.
- B. oscyloskopu.
- C. teslomierza.
- D. omomierza.

Zadanie 34

Woltomierz mierzący napięcie akumulatora w samochodzie osobowym powinien mieć ustawiony zakres

- A. 0 - 20 V AC
- B. 0 - 20 V DC
- C. 0 - 200 V AC
- D. 0 - 200 V DC

Zadanie 35


Do pomiaru częstotliwości napięcia wyjściowego generatora RC metodą pośrednią użyjesz

- A. woltomierza.
- B. oscyloskopu.
- C. watomierza.
- D. zasilacza.

Zadanie 36

Z charakterystyk zamieszczonych obok wynika, że najszerszym pasmem przenoszenia B cechuje się wzmacniacz o charakterystyce oznaczonej numerem


- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

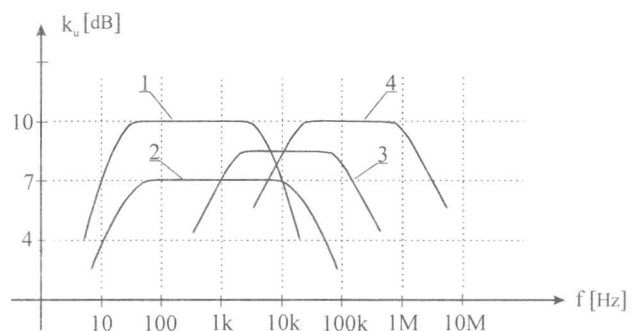

Zadanie 37

Na rysunku przedstawiono zależność mocy wyjściowej od napięcia zasilania. Dla napięcia zasilania 24 V moc wyjściowa wynosi


- A. 10 W
- B. 20 W
- C. 30 W
- D. 40 W

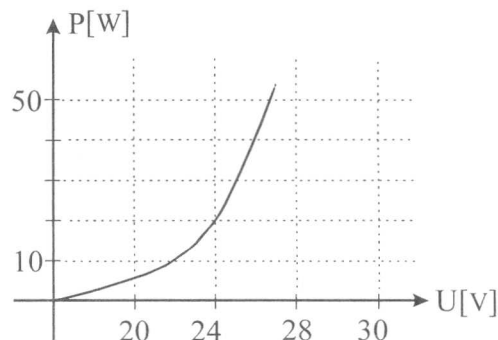

Zadanie 38

Na wykresie zamieszczono charakterystykę $R = f(\alpha)$ potencjometru. Rezystancja między jedną z końcówek potencjometru i suwakiem ustawionym w pozycji $\alpha = 135^\circ$ wynosi

- A. 4 k Ω
- B. 5 k Ω
- C. 6 k Ω
- D. 7 k Ω

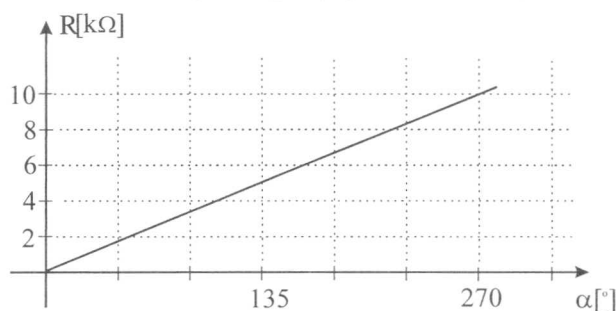

Zadanie 39

Pomiarowi charakterystyki $I = f(U)$ rezystora o wartości 10 Ω odpowiada tabela pomiarowa o numerze

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

1	U [V]	1	2	3	4	5
	I [A]	1	2	3	4	5

2	U [V]	1	2	3	4	5
	I [A]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

3	U [V]	1	2	3	4	5
	I [A]	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05

4	U [V]	1	2	3	4	5
	I [A]	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005

Zadanie 40


Do montażu elementów elektronicznych unipolarnych z izolowaną bramką (MOS) nie użyjesz

- A. stacji lutowniczej z uziemionym grotem.
- B. lutownicy transformatorowej.
- C. opaski antystatycznej ESD.
- D. pęset ceramicznych.

Zadanie 41

Monter ma wykonać montaż zwrotnicy głośnikowej według przedstawionego rysunku. Koszt **każdej** z cewek wynosi 150 zł. Koszt kondensatorów wynosi 100 zł, płytki drukowanej 30 zł, rezystorów 40 zł. Koszt materiałów wynosi

- A. 290 zł
- B. 320 zł
- C. 440 zł
- D. 470 zł

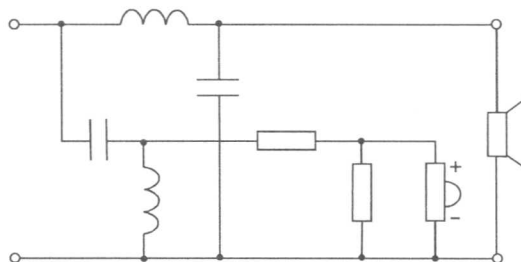

Zadanie 42

Do montażu wzmacniacza mocy monter zużywa 1,5 mb cyny. Aby zmontować partię 30 sztuk wzmacniaczy potrzebuje

- A. 30 mb cyny.
- B. 45 mb cyny.
- C. 50 mb cyny.
- D. 60 mb cyny.

Zadanie 43

Do montażu zasilacza monter zużywa 1 mb przewodu. W ciągu jednego dnia roboczego montuje 4 zasilacze. Aby zabezpieczyć ciągłość pracy przez 20 dni należy zakupić co najmniej

- A. 1 szpulę z 50 metrami przewodu.
- B. 1 szpulę ze 100 metrami przewodu.
- C. 3 szpule po 20 metrów przewodu każda.
- D. 4 szpule po 20 metrów przewodu każda.

Zadanie 44

Przy wykonywaniu instalacji podtynkowej z użyciem elektronarzędzi zastosujesz

- A. okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
- B. słuchawki ochronne.
- C. rękawice ochronne.
- D. fartuch ochronny.

Zadanie 45

W przypadku pożaru urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem 230 V do gaszenia użyjesz

- A. gaśnicy proszkowej.
- B. hydronetki wodnej.
- C. gaśnicy pianowej.
- D. mokrego koca.

Zadanie 46

W czasie prac montażowych nastąpił pożar urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem. W pierwszej kolejności należy

- A. powiadomić straż pożarną.
- B. przystąpić do gaszenia pożaru wodą.
- C. wyłączyć napięcie zasilające urządzenie.
- D. przystąpić do gaszenia pożaru gaśnicą pianową.

Zadanie 47

W przypadku zastosowania transformatora separacyjnego jako dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej na stanowisku montażu elektrycznego **zabronione jest**

- A. uziemianie i zerowanie obwodu odseparowanego.
- B. wykonywanie pomiarów woltomierzem.
- C. izolowania stanowiska.
- D. stosowania ekranów.

Zadanie 48

Zjawisko *cieniowania* może wystąpić na płycie drukowanej podczas

- A. lutowania *na fali*.
- B. ręcznego montażu powierzchniowego.
- C. lutowania w pomieszczeniu o złym oświetleniu.
- D. nierównomiernego rozplywu lutownia wokół lutowanej końcówki.

Zadanie 49

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa na stanowisku montażu elektrycznego polega na zastosowaniu

- A. właściwych odstępów izolacyjnych.
- B. transformatora separacyjnego.
- C. osłon, barier, ogrodzeń.
- D. okularów ochronnych.

Zadanie 50

Jeżeli w wyniku porażenia prądem poszkodowany nie oddycha, to w pierwszej kolejności po uwolnieniu go spod napięcia

- A. pobiegiesz wzywać pomocy.
- B. skontaktujesz się ze swoim przełożonym.
- C. rozpoczniesz reanimację i będziesz wzywał pomocy.
- D. zaniesiesz poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

CZĘŚĆ II

Zadanie 51

Ilość towaru oferowanego do sprzedaży, znajdującego się w danej chwili na rynku, to

- A. popyt.
- B. podaż.
- C. elastyczność cenowa popytu.
- D. elastyczność cenowa podaży.

Zadanie 52

Pan Jan Nowak jest importerem wyrobów tytoniowych. Jaki rodzaj podatku musi on uiścić, by móc wprowadzić ten towar do obrotu?

- A. Dochodowy od osób fizycznych.
- B. Dochodowy od osób prawnych.
- C. Akcyzowy.
- D. Rolny.

Zadanie 53

Jaki rodzaj umowy (patrz: tabela obok) powinien być zawarty z panią Ireną Janowską, która zatrudniona została w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku?

- A. Umowa na okres próbny.
- B. Umowa na czas określony.
- C. Umowa na czas nieokreślony.
- D. Umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Rodzaj umowy	Wybrane informacje dotyczące umowy
Umowa na okres próbny	Pozwala pracodawcy poznać poziom kwalifikacji zawodowych pracownika, natomiast pracownikowi pozwala na dokładne poznanie warunków pracy. Okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Umowa na czas określony	Podany jest dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia pracy, np.: umowa zawarta na 6 miesięcy.
Umowa na czas nieokreślony	Zawarta jest bezterminowo.
Umowa na czas wykonywania określonej pracy	Czas tej umowy jest ograniczony jednak w chwili podpisania umowy nie można określić końcowego momentu jej obowiązywania.

Zadanie 54

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi w Urzędzie Gminy złożyć

- A. wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
- B. wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej NIP.
- C. wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej.
- D. oświadczenie o dokonany wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zadanie 55

Pracodawca zobowiązany jest do wypełniania wobec pracownika obowiązków wymienionych w Kodeksie pracy, jeśli zawarł z nim umowę

- A. o dzieło.
- B. o pracę.
- C. zlecenie.
- D. agencyjną.

Zadanie 56

Podstawowym dokumentem niezbędnym przy dochodzeniu przez konsumenta praw z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży jest

- A. karta gwarancyjna.
- B. instrukcja obsługi.
- C. paragon fiskalny.
- D. oświadczenie klienta.

Zadanie 57

Analizując zamieszczony obok fragment Kodeksu pracy, określ, którego urlopu pracodawca może **nie udzielić**.

- A. Wypoczynkowego.
- B. Wychowawczego.
- C. Bezpłatnego.
- D. Macierzyńskiego.

WYCIĄG Z KODEKSU PRACY

Art. 152. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Art. 174. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Art. 180. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński.

Art. 186. Pracownik [...] ma prawo do urlopu wychowawczego.

Zadanie 58

Z powodu likwidacji jednego wydziału produkcyjnego rozwiązano umowę o pracę z 10 pracownikami. Pracodawca musi wydać niezwłocznie każdemu z nich

- A. uzasadnienie przyczyny zwolnienia.
- B. pisemne referencje.
- C. umowę o pracę.
- D. świadectwo pracy.

Zadanie 59

Dokumentem, w którym należy na bieżąco rejestrować wszystkie przychody i rozchody podmiotu gospodarczego, jest

- A. deklaracja podatkowa.
- B. podatkowa księga przychodów i rozchodów.
- C. faktura VAT.
- D. polecenie przelewu.

Zadanie 60

Podatek płacony od wysokości dochodu uzyskanego w danym roku kalendarzowym to podatek

- A. VAT należny.
- B. VAT naliczony.
- C. akcyzowy.
- D. dochodowy.

Zadanie 61

Spośród dokumentów scharakteryzowanych w tabeli zamieszczonej poniżej wybierz ten, który służy do przekazania kwoty 5000 zł z rachunku bankowego firmy „X” na rachunek bankowy firmy „Y”.

- A. Weksel własny.
- B. Faktura VAT.
- C. Polecenie przelewu.
- D. Deklaracja podatkowa.

Nazwa dokumentu	Wybrane informacje zawarte w dokumencie
weksel własny	przyrzeczenie jego wystawcy, że w określonym czasie i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę
faktura VAT	rachunek za sprzedane towary lub usługi
polecenie przelewu	polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy
deklaracja podatkowa	zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który należy rozliczyć z urzędem skarbowym.

Zadanie 62

Na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy wywieszono następujące ogłoszenie z ofertą pracy:

Poszukujemy pracownika do pracy na stanowisku sprzedawcy materiałów budowlanych.

Wymagania:

- wykształcenie średnie budowlane
- obsługa komputera
- doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 1 rok

Mile widziane:

- prawo jazdy
- dyspozycyjność

Oferty prosimy składać na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BETON”
ul. Polna 2, 07-070 Wieliczka

Która z wymienionych niżej osób spełnia wymagania stawiane w ofercie?

- A. Andrzej – ukończył rok temu liceum, obsługuje komputer, ma prawo jazdy, do tej pory nie pracował.
- B. Bartosz – ukończył technikum budowlane 8 lat temu, obsługuje komputer, pracował na stanowisku sprzedawcy farb i tapet w firmie „DOM” w Piaskach, jest kawalerem, posiada prawo jazdy.
- C. Marek – ukończył w bieżącym roku liceum ekonomiczne, obsługuje komputer, zna język niemiecki, nie pracował jeszcze zawodowo.
- D. Dariusz – ukończył zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie murarz, pracował 2 lata na budowie, jest kawalerem, posiada prawo jazdy.

Zadanie 63

Na jakie ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest opłacać składki wyłącznie pracodawca?

- A. Emerytalne.
- B. Rentowe.
- C. Wypadkowe.
- D. Chorobowe.

Zadanie 64

O które informacje należy rozszerzyć przedstawione obok CV?

- A. Powód ubiegania się o pracę.
- B. Wykształcenie.
- C. Stan zdrowia.
- D. Stan majątkowy.

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe

Imię, nazwisko:	Jan Kowalski
Data urodzenia:	3.09.1985
miejsce urodzenia:	Kielce
adres zamieszkania:	31-009 Kraków ul. Szewska 10/50

doświadczenia zawodowe

od 1.08.2003	
do chwili obecnej	Kawiarnia „Pelikan” Kraków, ul. Szara 2, kelner
2000- 2003	Restauracja „Wierzynek”, Kraków, nauka zawodu – kelner

dodatkowe kwalifikacje

prawo jazdy, kat. B
zainteresowania
muzyka, sport

Zadanie 65

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca

- A. nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego.
- B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku pracy.
- C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żądanym przez niego terminie.
- D. nie przyznał mu premii.

Zadanie 66

Centrum Doskonalenia Zawodowego przeprowadza kurs na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy o tematyce: „ABC przedsiębiorczości”, częściowo w języku angielskim.

Aby zakwalifikować się na wyżej wymieniony kurs należy spełnić następujące warunki określone przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wykształcenie: minimum średnie
- okres pozostawania bez pracy: co najmniej 1 rok
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
- nieuczestniczenie przez kandydata do tej pory w żadnych kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Spośród wymienionych osób wybierz tę, która może być zakwalifikowana na kurs.

- A. Łukasz – ukończył 2 lata temu liceum, biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Staż absolwencki odbywał w Urzędzie Miasta, od roku jest bezrobotny. Do tej pory nie brał udziału w szkoleniach Powiatowego Urzędu Pracy.
- B. Mateusz – ukończył 3 lata temu liceum z wykładowym językiem niemieckim, pracował w spółce zagranicznej, od 3 miesięcy jest bez pracy. Do tej pory nie brał udziału w szkoleniach Powiatowego Urzędu Pracy.
- C. Marta – ukończyła rok temu liceum z wykładowym językiem angielskim, nie pracuje od matury. Brała udział w szkoleniu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy: „Wykorzystanie komputera w pracy magazynowej”.
- D. Zdzisław – ukończył 5 lat temu szkołę zasadniczą, od 2 lat jest bezrobotny, nie zna żadnego języka obcego, odbywał szkolenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie obsługi koparki.

Zadanie 67

Wśród młodych kobiet, podejmujących pracę zawodową, przeprowadzono badania marketingowe, w których postawiono pytanie: *Na co wydasz zarobione pieniądze?* Uwzględniając przedstawione obok wyniki, określ, która z wymienionych niżej firm ma największą szansę na sukces?

Wyniki badań preferencji konsumenckich

zadbanie o wygląd	45 %
dobra zabawa	35 %
uprawianie sportu	15 %
kultura	5 %

- A. Zakład kosmetyczny.
- B. Zakład garmazeryjny.
- C. Agencja reklamowa.
- D. Agencja modelek.

Zadanie 68

Wykorzystując informacje zawarte w poniższej tabeli, podaj, na jaką kwotę przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe wystawi fakturę klientowi, który zakupił okno, parapet oraz zamówił ich montaż.

Fragment faktury VAT

Lp.	Nazwa towaru	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
						stawka	wartość	
1.	OKNO PCV	szt.	1	400,00	400,00	22%	88,00	
2.	Parapet	szt.	1	100,00	100,00	22%	22,00	
3.	Montaż	szt.	1	84,12	84,12	7%	5,88	
Do zapłaty:								

- A. 584,12 zł
- B. 700,00 zł
- C. 115,88 zł
- D. 610,00 zł

Zadanie 69

Najkorzystniejszą umową, ze względu na stabilizację zawodową pracownika, jest

- A. umowa – zlecenie.
- B. umowa na czas określony.
- C. umowa na czas nieokreślony.
- D. umowa o dzieło.

A. WYCIĄG Z KODEKSU PRACY

Art. 25. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Zadanie 70

Zenon Wróbel po ukończeniu szkoły przez 3 lata pracował w hurtowni farb i lakierów. W wyniku likwidacji jednego magazynu tej hurtowni został on zwolniony z pracy. Panu Zenonowi będzie zatem przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych (patrz: tabela poniżej) w wysokości

Staż pracy	Wysokość zasiłku
do 1 roku	0% stawki podstawowej
1-5 lat	80% stawki podstawowej
5-20 lat	100% stawki podstawowej
powyżej 20 lat	120% stawki podstawowej

- A. 0% stawki podstawowej.
- B. 80% stawki podstawowej.
- C. 100% stawki podstawowej.
- D. 120% stawki podstawowej.