



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**
Oznaczenie arkusza: **E.06-01-16.05**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Instalacja domofonowa

1	Rozmieszczone zgodnie ze schematem elementy instalacji domofonowej.						
2	Urządzenia zostały przymocowane do płyty montażowej w sposób stabilny.						
3	Korytka kablowe przycięte do długości 600 mm i 300 mm (± 10 mm) oraz zamocowane na płycie montażowej za pomocą wkrętów.						
4	Elektrozaczep zamocowany na płycie montażowej.						
5	Przewody ułożone w korytkach kablowych.						
6	Kostka elektryczna zamocowana wewnątrz korytka kablowego za pomocą wkrętów.						

Rezultat 2. Połączenia elektryczne instalacji domofonowej

1	Połączenie elektryczne pomiędzy kasetą elektroniki a kostką elektryczną, wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						
2	Połączenie elektryczne pomiędzy kostką elektryczną a panelem zewnętrznym, wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						
3	Podłączenie elektryczne pomiędzy unifonem 1 a kostką elektryczną, wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						
4	Podłączenie elektryczne pomiędzy unifonem 1 a unifonem 2, wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						
5	Podłączenie elektryczne pomiędzy puszką elektryczną a kasetą elektroniki (zasilaczem), wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						
6	Połączenie elektryczne pomiędzy panelem zewnętrznym a elektrozaczepem, wykonane zgodnie z instrukcją wykonania instalacji.						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Uruchomiona instalacja domofonowa

1	Uruchomiony system domofonowy.						
2	Wywołanie abonenta 1 na panelu zewnętrznym uruchamia głośnik unifonu 1.						
3	Naciśnięcie klawisza otwarcia na unifonie 1 powoduje uruchomienie elektrozaczepu.						
4	Wywołanie abonenta 2 na panelu zewnętrznym uruchamia głośnik unifonu 2.						
5	Naciśnięcie klawisza otwarcia na unifonie 2 powoduje uruchomienie elektrozaczepu.						

Przebieg 1: Przebieg montażu instalacji domofonowej

1	Zdający używał narzędzi monterskich zgodnie z ich przeznaczeniem np. wkrętaka krzyżowego do śrub z nacięciem krzyżowym.						
2	Zdający wyznaczył na płycie trasę do zamontowania korytek kablowych posługując się ołówkiem.						
3	Podczas montażu zdający stosował właściwą technologię montażu korytek kablowych poprzez przykręcenie do płyty montażowej.						
4	Podczas montażu zdający stosował właściwą technologię montażu urządzeń poprzez przykręcenie do płyty montażowej.						
5	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy i po zakończeniu zadania posprzątał stanowisko.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

